



Tranzistorji uporabljeni v vezju so stikalni tranzistorji iz starega PC napajalnika. Ni važno kakšnega tipa so, samo da prenesejo tok ki ga pretvornik troši. Probal sem vse mogoče tranzistorje ki so vsaj malo dišali na nekaj večji dovoljeni tok. Za optimizacijo izkoristka je potrebno malo eksperimentiranja. Diodi vezani paralelno s tranzistorji bi naj bili hitri, vendar deluje tudi z 1N4007.

Title		
DC/DC pretvornik za anodno napetost		
Size	Number	Revision
B		B. Zupan
Date:	27-Apr-2007	Sheet of
File:	E:\ADVSCH\LA_SCOPE\DC_DC.SCH	Drawn By: